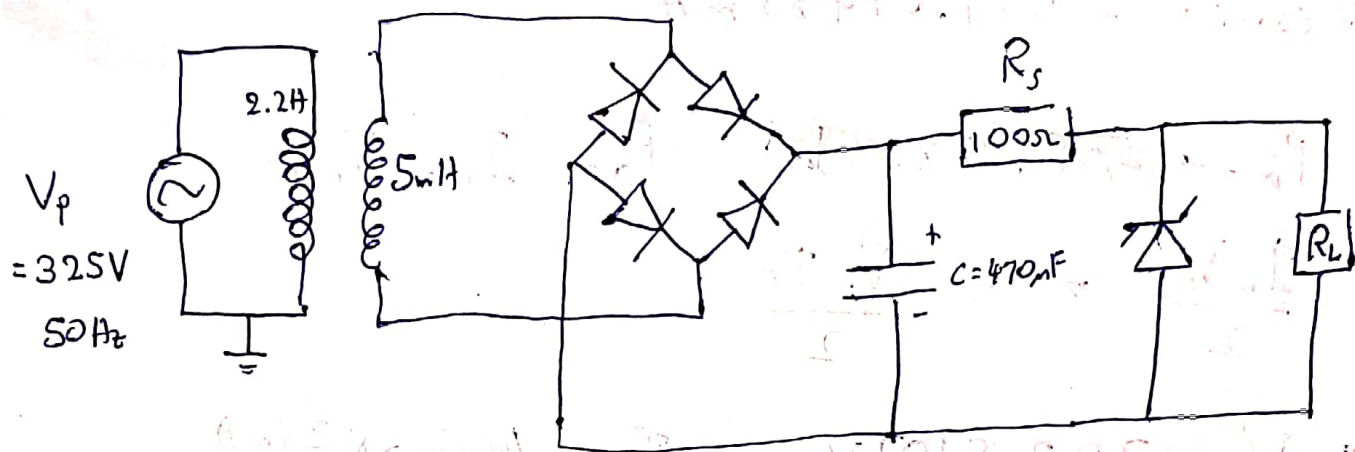


200029B

01)



$$R_L = 1000 + 29 = 1029\Omega$$

02) 11.94V approximately 12V

03) $V_{pp} = 322.016 \text{ mV}$ (peak to peak voltage)

$$\gamma = \frac{V_{pp}}{V_{dc}} = \frac{322.01672 \text{ mV}}{11.94} = 0.02696$$

04) $I_{Z \text{ minimum}} = 4.744 \text{ mA}$

$$I_{Z \text{ maximum}} = 7.928 \text{ mA}$$

max power dissipated in Zener diode $P_{\text{max}} = 94.394 \text{ mW} < 250 \text{ mW}$

\therefore Zener diode can handle the maximum current.

05) $P_{IV} = 14.644293 \text{ V}$ for each diode

peak current = 221.01423 mA

06) ~~$P_{ac} = 75.49 \text{ W}$~~ $P_{ac} = I_{r.m.s} V_{r.m.s}$

$$P_{ac} = \frac{I_m V_m}{2} = \frac{V_p I_p}{2}$$

$$* V_p = 323.5191 \text{ V} \quad I_p = 466.6825 \text{ mA}$$

$$\therefore P_{ac} = 75.49 \text{ W}$$

$$P_L = V_L I_L = 11.94 \text{ V} \times 11.605 \text{ mA} = 0.13856 \text{ W}$$

07) $\eta = \frac{P_L}{P_{ac}} \times 100\% = \frac{0.13856}{75.49} \times 100\%$

$$= 0.1836\%$$

08) Increase the capacitance of smoothing capacitor then ~~we can~~ it helps to reduce V_{pp} voltage therefore it optimize the zener regulation